

BAGIAN 3

DIODE LOGIC & DIODE-TRANSISTOR LOGIC

Representasi Logika :

Hidup/Mati; Benar/Salah; True/False; High/Low; 1/0; Atas/Bawah

Representasi Logika dalam rangkaian digital (TTL) :

High (3,5-5V)/Low (0 - 1V)

Operator Logika :

NOT : Keluaran merupakan kebalikan dari masukan

AND : Keluaran *high* jika seluruh masukan *high*

NAND : Keluaran *low* jika seluruh masukan *high*



OR : Keluaran *high* jika salah satu masukan *high*

NOR : Keluaran *low* jika salah satu masukan *high*

XOR : Keluaran *high* jika masukan berparitas *ganjil*


XNOR : Keluaran *high* jika masukan berparitas *genap*

Diode Logic

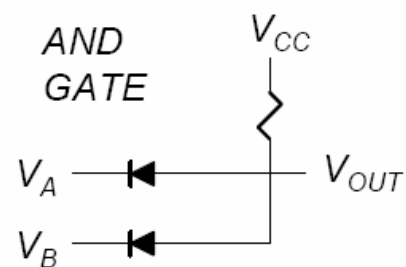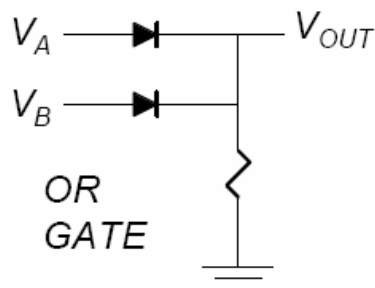

- *Diode Logic suffers from voltage degradation from one stage to the next.*
- *Diode Logic only permits the OR and AND functions.*
- *Diode Logic is used extensively but not in integrated circuits!*


Diode-Transistor Logic (DTL)

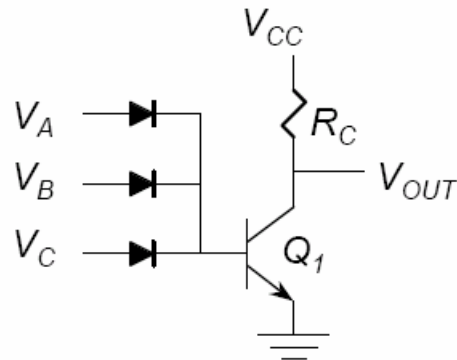

*Primitive Precursor
to DTL*

- If any input goes high, the transistor saturates and V_{OUT} goes low.
- If all inputs are low, the transistor cuts off and V_{OUT} goes high.
- This is a NOR gate.


Diode-Transistor Logic (DTL)

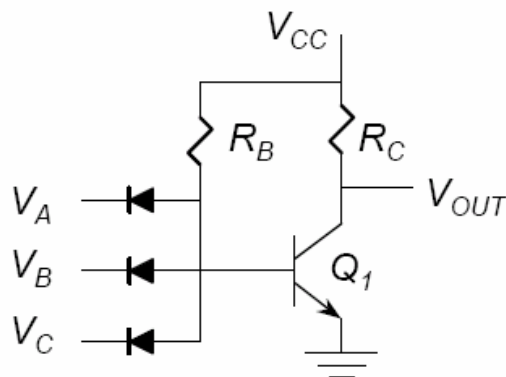

*Improved gate with
reversed diodes.*

- If all inputs are high, the transistor saturates and V_{OUT} goes low.
- If any input goes low, the base current is diverted out through the input diode. The transistor cuts off and V_{OUT} goes high.
- This is a NAND gate.



Diode-Transistor Logic (DTL)

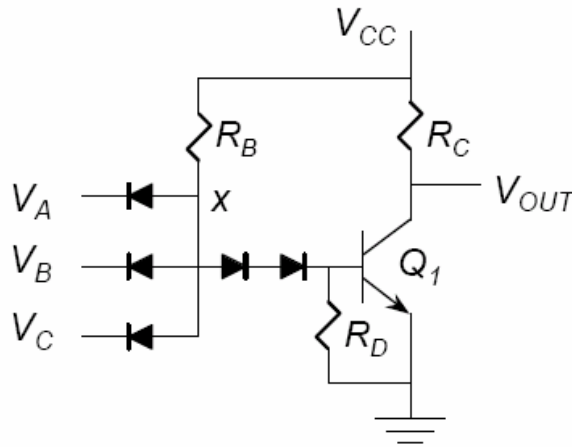

Basic DTL
NAND gate.

- If all inputs are high, $V_x = 2.2V$ and the transistor is saturated.
- If any input goes low ($0.2V$), $V_x = 0.9V$, and the transistor cuts off.
- The added resistor R_D provides a discharge path for stored base charge in the BJT, to provide a reasonable t_{PLH} .

Why TTL?

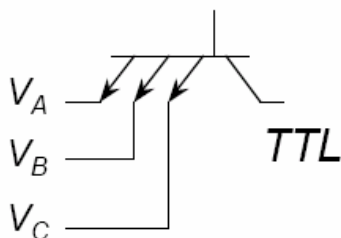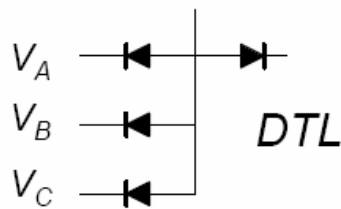


- The DTL input uses a number of diodes which take up considerable chip area.
- In TTL, a single multi-emitter BJT replaces the input diodes, resulting in a more area-efficient design.
- DTL was ousted by faster TTL gates by 1974.

RANGKAIAN LOGIKA DENGAN DIODA, TRANSISTOR, DAN RESISTOR


Karakteristik Dioda Ideal

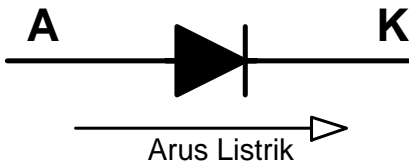- Terdiri atas Anoda (A) & Katoda (K)
- Dioda hanya dapat mengalirkan arus jika tegangan Anoda lebih besar dari tegangan Katoda.
- Arus hanya bisa mengalir pada satu arah, yaitu dari Anoda ke Katoda.



Karakteristik Transistor pada rangkaian logika

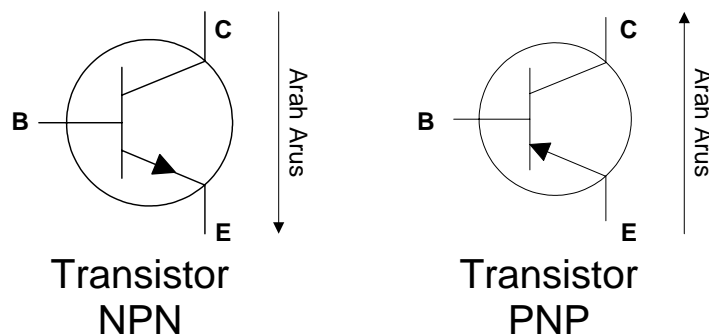
- Jika Basis mendapat arus, terjadi aliran arus dari Kolektor ke Emitor (pada transistor NPN) atau dari Emitor ke Kolektor (pada transistor PNP). Pada saat ini, transistor berada dalam keadaan *saturasi*.
- Jika Basis tidak mendapat arus, diasumsikan bahwa hubungan antara Kolektor dan Emitor terputus. Dalam keadaan ini, transistor berada dalam keadaan *cut off*.




Karakteristik Resistor (Hambatan)

- Jika Resistor tidak dialiri arus, maka tegangan kedua ujungnya sama.

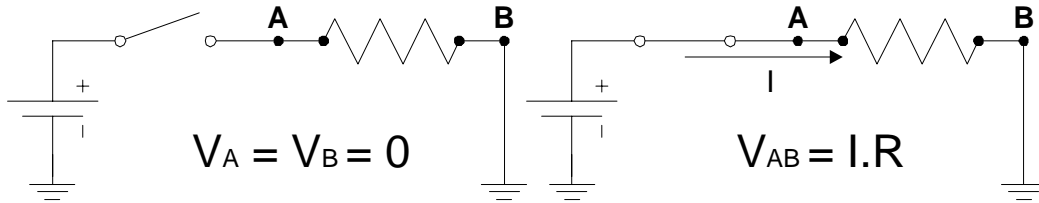
- Jika Resistor dialiri arus, maka beda tegangan antara kedua ujungnya adalah $I.R$, dimana I adalah besarnya arus dan R adalah nilai hambatan.




Rangkaian Logika :

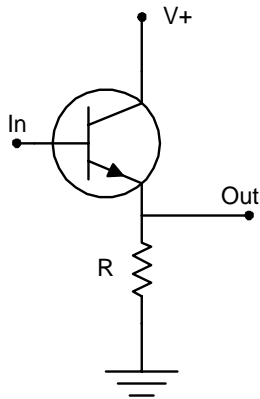


Buffer (RTL)

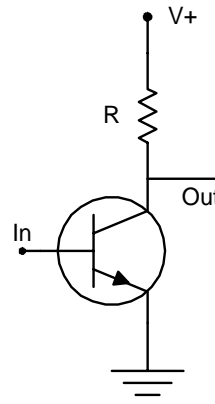


Inverter (RTL)

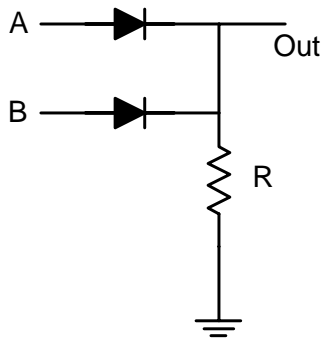


OR (RDL)

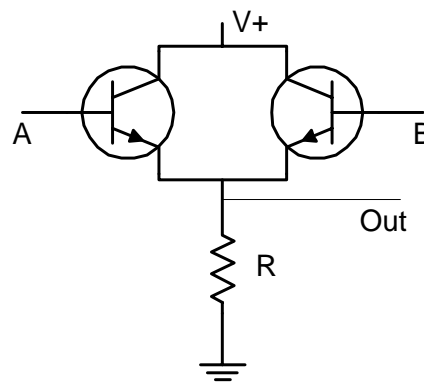


OR (RTL)

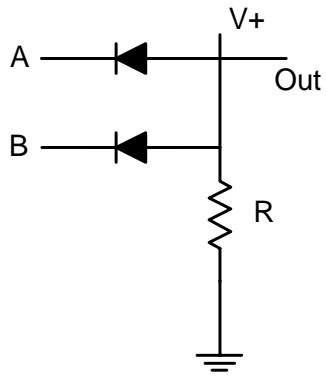


AND (RDL)

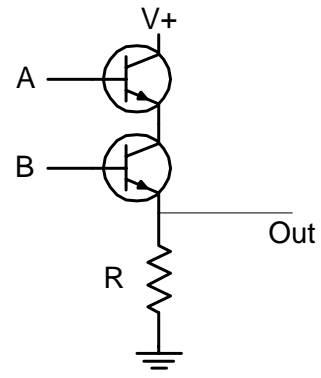

AND (RTL)

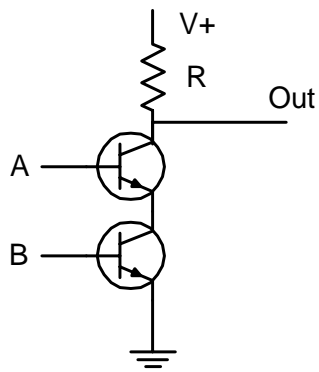

NAND (RDL)

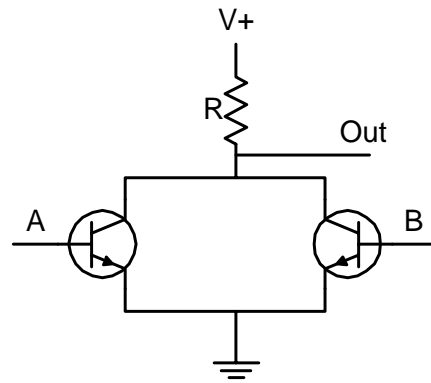

NOR (RTL)